

110 學年第一學期計算機系統設計期中考

- 請實現下面架構圖，並設計一個 FSM 計算行列式。


$$\text{out} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

- 請看完以下題目描述與架構圖在硬體中實現以上演算法，並比對下面的波形圖，評分標準在本卷最後面

架構圖：

 此顏色代表組合邏輯電路

 此顏色代表序向邏輯電路

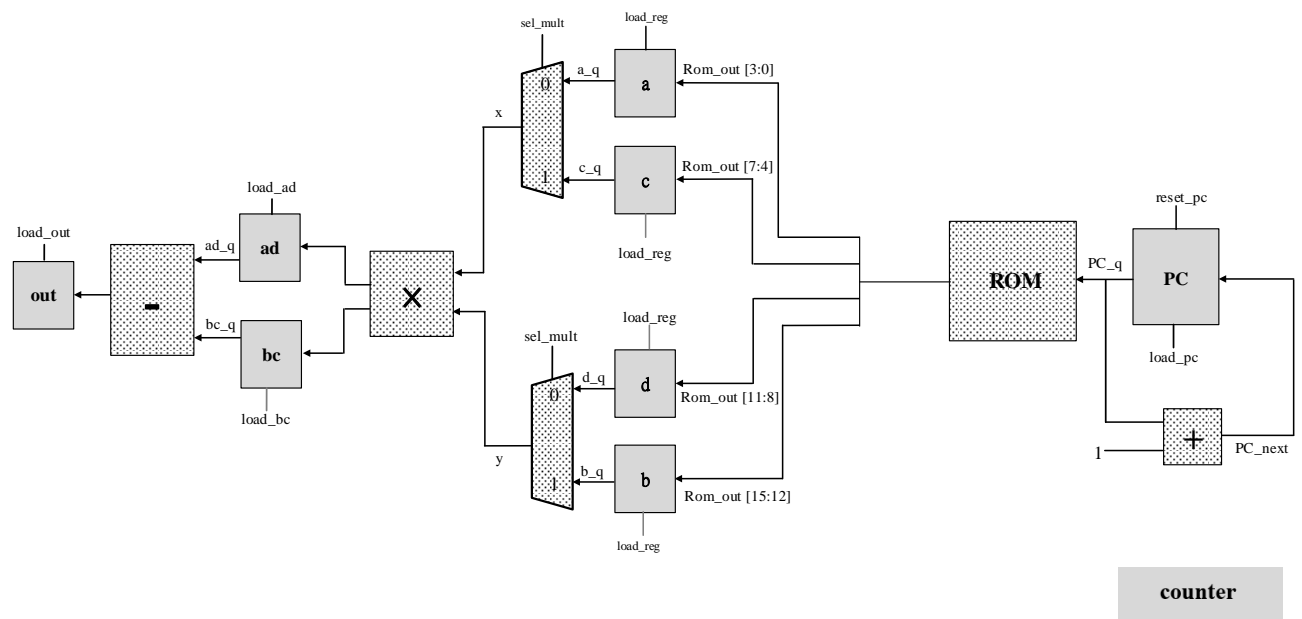

testbench:

```
module middle_test;
    reg clk, rst;
    wire [7:0] out;

    middle middle1(clk, rst, out); //期中考電路

    always #5 clk = ~clk;

    initial begin
        clk = 0; rst = 1;
        #10 rst = 0;
        #2000 $stop;
    end
endmodule
```

ROM 的測試資料:

```
module Program_Rom(  
    output reg [15:0] Rom_data_out,  
    input [3:0] Rom_addr_in  
);  
  
//-----  
//-----  
  
always @ (Rom_addr_in)  
begin  
    case (Rom_addr_in)  
        4'h0 : Rom_data_out = 16'h1234; // a = 4 、 b = 1 、 c = 3 、 d = 2 , out = ad-bc = 5  
        4'h1 : Rom_data_out = 16'h2138; // a = 8 、 b = 2 、 c = 3 、 d = 1 , out = ad-bc = 2  
        4'h2 : Rom_data_out = 16'h1256; // a = 6 、 b = 1 、 c = 5 、 d = 2 , out = ad-bc = 7  
        4'h3 : Rom_data_out = 16'h7757; // a = 7 、 b = 7 、 c = 5 、 d = 7 , out = ad-bc = 14  
        default: Rom_data_out = 14'h0;  
    endcase  
end  
endmodule
```


1. Rom 的輸出為 16bit
2. $a = \text{Rom_data_out}[3:0]$
3. $b = \text{Rom_data_out}[15:12]$
4. $c = \text{Rom_data_out}[7:4]$
5. $d = \text{Rom_data_out}[11:8]$
6. 請使用助教提供的 ROM 程式碼

Datapath 描述:

 
1. PC、a、b、c、d 為 4bit 暫存器
2. ad、bc、out 為 8bit 暫存器
3. 撰寫一個 8bit counter，reset=1 時歸 0，其他時間 clk 發生時就 +1 (用來對照 clk 發生次數)

Controller 描述(所有序向邏輯的描述都會在晚 1 個 clk 後資料才真正發生改變)

- T_1 : 將 Rom_out 讀入 a b c d 暫存器中，同時將新的 PC_q 加 1 載入 pc 暫存器中，下一個狀態跳到 T_2 。
- T_2 : 將 $a \times d$ 的結果載入 ad 暫存器，下一個狀態跳到 T_3 。
- T_3 : 將 $b \times c$ 的結果載入 bc 暫存器，下一個狀態跳到 T_4 。
- T_4 : 將 $ad - bc$ 的結果存入 out 暫存器，同時將下一筆 Rom_out 讀入 a b c d 暫存器中，並將新的 PC_q 加 1 載入 pc 暫存器中，下一個狀態跳到 T_2 。



輸出結果波形圖：

 

若結果無誤或是有任何提問請舉手

分數分配：

1. 越早交越高分
2. 正確描述完架構圖上的 Datapath，0~40 分
3. 可以順利將 Rom 的值正確載入 a、b、c、d 暫存器中 40~60 分
4. 可以至少運算出一筆正確的測資 60~80 分
5. 四筆測資全部算完並且 counter 的 clk 數跟波形圖一樣 80~100 分